

Εργασία 2^η : Αφορά το εργαστηριακό φυλλάδιο με τίτλο «Διαιρέτης Τάσης – Ρεύματος»

Στον λογαριασμό που σας έχουμε δώσει στο Tinkercad πραγματοποιείτε σε περιβάλλον προσομοίωσης τις ασκήσεις:

- Άσκηση 1-Διαιρέτης Τάσης
- Άσκηση 2-Διαιρέτης Ρεύματος

που υπάρχουν στο φυλλάδιο.

Πραγματοποιείτε όλα τα βήματα των ασκήσεων, όπως παρόμοια κάνατε και στο εργαστήριο καταγράφοντας τα ζητούμενα.

Ακολουθώς θα συντάξετε, ο κάθε ένας ξεχωριστά, μια εργαστηριακή αναφορά με τα κυκλώματα που κάνατε, τις μετρήσεις που πήρατε και τις παρατηρήσεις σας σε κάθε ερώτημα.

Προσοχή!!!: όλα τα κυκλώματα θα πρέπει να γίνουν στον προσωπικό λογαριασμό Tinkercad του κάθε φοιτητή. Αν δεν υπάρχει εκεί το κύκλωμα, η εργασία δεν θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη και